

**1.4.5.** Video zeigen, wie logisches Und (= Konjunktion), Oder (= Disjunktion) und Nicht (= Negation) elektronisch realisiert werden können: Sebastian Lague: Exploring How Computers Work, <https://www.youtube.com/watch?v=QZwneRb-zqA> bis 6:16.

**Disjunktive Normalform (DNF)**

**Definition 1.4.6**

Eine **Wahrheitswertefunktion** oder **Boolesche Funktion** ist eine Funktion, deren Inputs Wahrheitswerte sind und die als Output einen Wahrheitswert liefert.

**1.4.7.** Jede Wahrheitstafel stellt eine boolesche Funktion dar. Jeder logische (= boolesche) Term (etwa  $a \wedge (b \vee \bar{a})$ ) stellt eine boolesche Funktion dar.

**Satz 1.4.8** Disjunktive Normalform für boolesche Funktionen

Jede boolesche Funktion/Wahrheitstafel kann durch einen logischen (= booleschen) Term beschrieben werden, ja sogar durch einen logischen Term in **disjunktiver Normalform (DNF)**, d. h. durch eine «Ver-Oder-ung (= Disjunktion) von Ver-Und-ungen der Inputs bzw. deren Verneinungen».

Insbesondere ist jeder boolesche Term zu einem Term in disjunktiver Normalform äquivalent.

*Beweis.* Wir erklären das allgemeine Verfahren «Bilden der **disjunktiven Normalform**» an einem aussagekräftigen Beispiel (mit drei Inputs).

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Der folgende logische Ausdruck löst also unser Problem:

□


✂ **Aufgabe A20** Betrachte die Wahrheitswertefunktion  $f = f(a, b, c)$  mit drei Inputs  $a, b$  und  $c$ , die genau dann 1 liefert, wenn genau zwei der drei Inputs 1 sind.

Finde einen booleschen Ausdruck in disjunktiver Normalform für diese Funktion.

**Schaltungen bauen mit Logik-Simulations-Software (etwa Logisim)**

**1.4.9.** Installiere Logisim über den folgenden Link (vermutlich wirst du ausserdem Java installieren müssen - während der Logisim-Installation wirst du hoffentlich auf die entsprechende Java-Installations-Webseite geleitet): <https://sourceforge.net/projects/circuit/>

(eventuell meine alten Videos erwähnen)

 

✂ **Aufgabe A21** Baue mit Logisim das Bauteil «XOR» (= exklusiver Oder = Entweder-Oder). Es hat zwei Eingänge/Inputs  $x$  und  $y$  und einen Ausgang/Output. Der Output wird genau dann 1, wenn genau einer der Inputs 1 ist.

Empfohlenes Vorgehen:

- Erstelle zunächst die gewünschte Wahrheitstabelle (zwei Spalten für die Inputs, eine Output-Spalte).
- Finde einen geeigneten logischen Ausdruck für den Output (etwa per disjunktiver Normalform).
- Realisiere das Bauteil in Logisim und nenne es XOR.

✂ **Aufgabe A22** Halbaddierer: Addition zweier Bits = einstelliger Binärzahlen

Baue mit Logisim das Bauteil «HA» = «Halbaddierer». Es hat zwei Eingänge/Inputs  $x$  und  $y$  und zwei Ausgänge  $s$  und  $c$ .

Wenn man die beiden Inputs  $x$  und  $y$  als einstellige Binärzahlen interpretiert, so sollen die beiden Output-Bits  $c$  und  $s$  nebeneinandergeschrieben die Summe  $x + y$  darstellen. Beispielsweise soll bei den Inputs  $x = 1$  und  $y = 1$  als Output  $c = 1$  und  $s = 0$  herauskommen, denn binär gilt  $1 + 1 = 10$ .

Bemerkung:  $s$  steht für *sum*=Summe,  $c$  für *carry* (bit)=Übertrag.

Empfohlenes Vorgehen:

- Erstelle zunächst die gewünschte Wahrheitstabelle (zwei Spalten für die Inputs, zwei Spalten für die Outputs).
- Finde geeignete logische Ausdrücke für die beiden Outputs.
- Realisiere das Bauteil in Logisim.

✂ **Aufgabe A23** Volladdierer: Addition dreier Bits = einstelliger Binärzahlen

Baue mit Logisim das Bauteil «VA» = «Volladdierer». Es hat drei Eingänge/Inputs  $x, y, z$  und zwei Ausgänge  $s$  und  $c$ .

Wenn man die drei Inputs  $x, y, z$  als einstellige Binärzahlen interpretiert, so sollen die beiden Output-Bits  $c$  und  $s$  nebeneinandergeschrieben die Summe  $x + y + z$  darstellen. Beispielsweise soll bei den Inputs  $x = 1$  und  $y = 1$  und  $z = 1$  als Output  $c = 1$  und  $s = 1$  herauskommen, denn binär gilt  $1 + 1 + 1 = 11$ .

Empfohlenes Vorgehen:

- Erstelle zunächst die gewünschte Wahrheitstabelle (drei Input-Spalten, zwei Output-Spalten).
- Realisiere das Bauteil in Logisim. Es gibt mindestens drei sinnvolle Lösungswege dafür:
  - Verwende zwei Halbaddierer und ein weiteres Bauteil.
  - Finde einen logischen Ausdruck für jeden Output durch folgende Überlegungen:
    - \*  $s$  wird genau dann 1, wenn «ungeradzahlig viele» der Inputs 1 sind (dies klingt nach XOR).
    - \*  $c$  wird genau dann 1, wenn mindestens zwei der Inputs 1 sind.
  - Finde einen logischen Ausdruck für jeden Output per disjunktiver Normalform.

1.4.10. Wenn man an einen Voll-Addierer an einen der drei Eingänge konstant den Wert 0 legt, erhält man einen Halbaddierer.

✂ **Aufgabe A24** Baue nun einen 4-Bit-Addierer mit Logisim. Ein 4-Bit-Addierer addiert zwei 4-stellige Binärzahlen und hat

- 8 Inputs  $x_3, x_2, x_1, x_0$  und  $y_3, y_2, y_1, y_0$
- 5 Outputs  $s_4, s_3, s_2, s_1, s_0$

Der Zusammenhang zwischen Inputs und Outputs ist durch die folgende «binäre Gleichung» gegeben

$$x_3x_2x_1x_0 + y_3y_2y_1y_0 = s_4s_3s_2s_1s_0 \quad \text{bzw. gleichbedeutend} \quad \begin{array}{r} x_3x_2x_1x_0 \\ + y_3y_2y_1y_0 \\ \hline s_4s_3s_2s_1s_0 \end{array}$$

wobei der « $x$ -Input» ebenso wie der « $y$ -Input» als 4-stellige Binärzahl und der « $s$ -Output» als 5-stellige Binärzahl aufzufassen sind. Schliesse « $x$ -Input», « $y$ -Input» und « $s$ -Output» jeweils an eine Hexadezimalanzeige an, damit du die Rechnungen rasch überprüfen kannst.

Hinweis: In der schriftlichen Addition sind ein Halbaddierer und drei Volladdierer «versteckt».